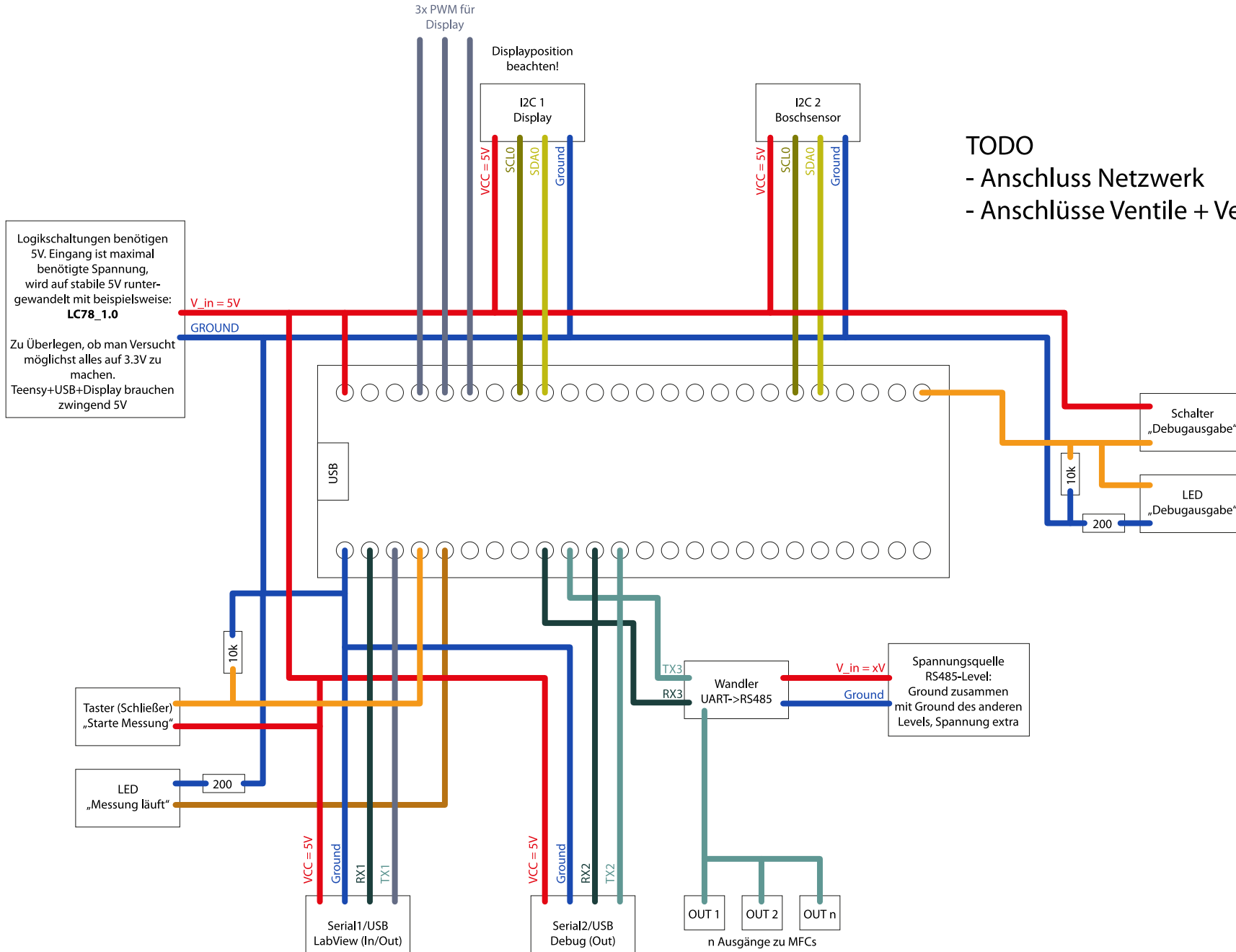


# Schaltskizze



TODO

- Anschluss Netzwerk
- Anschlüsse Ventile + Verstärker + Optokoppler

Pegelwandler zwischen 3.3V und 5V nötig! (2x10k + BS170)

